

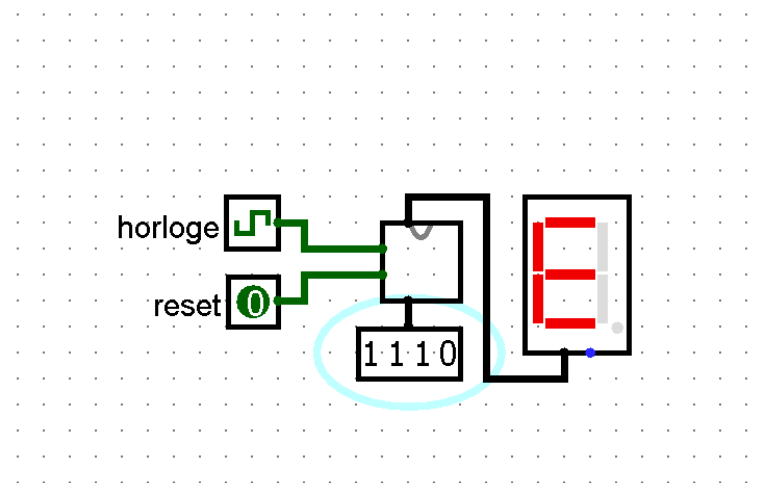



Question 1 : Registres

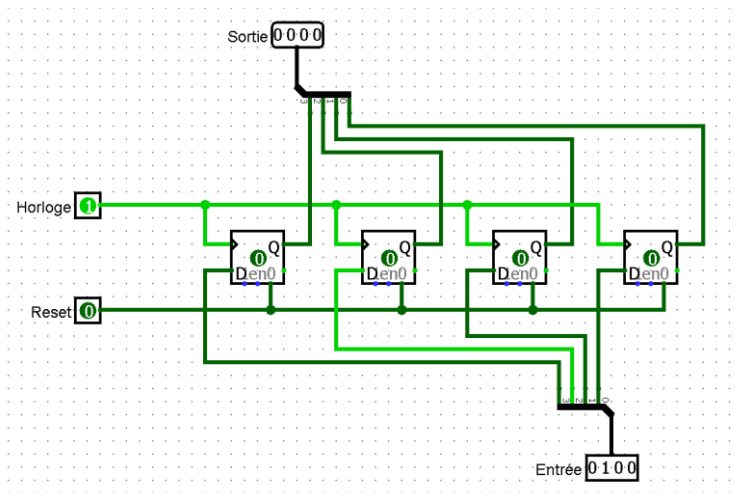


Question 2 : Compteur

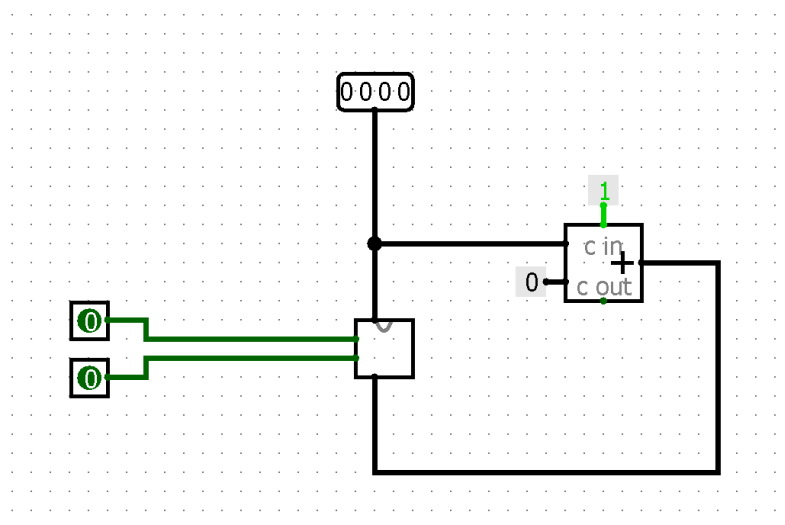

Question 2 : Banc de registres

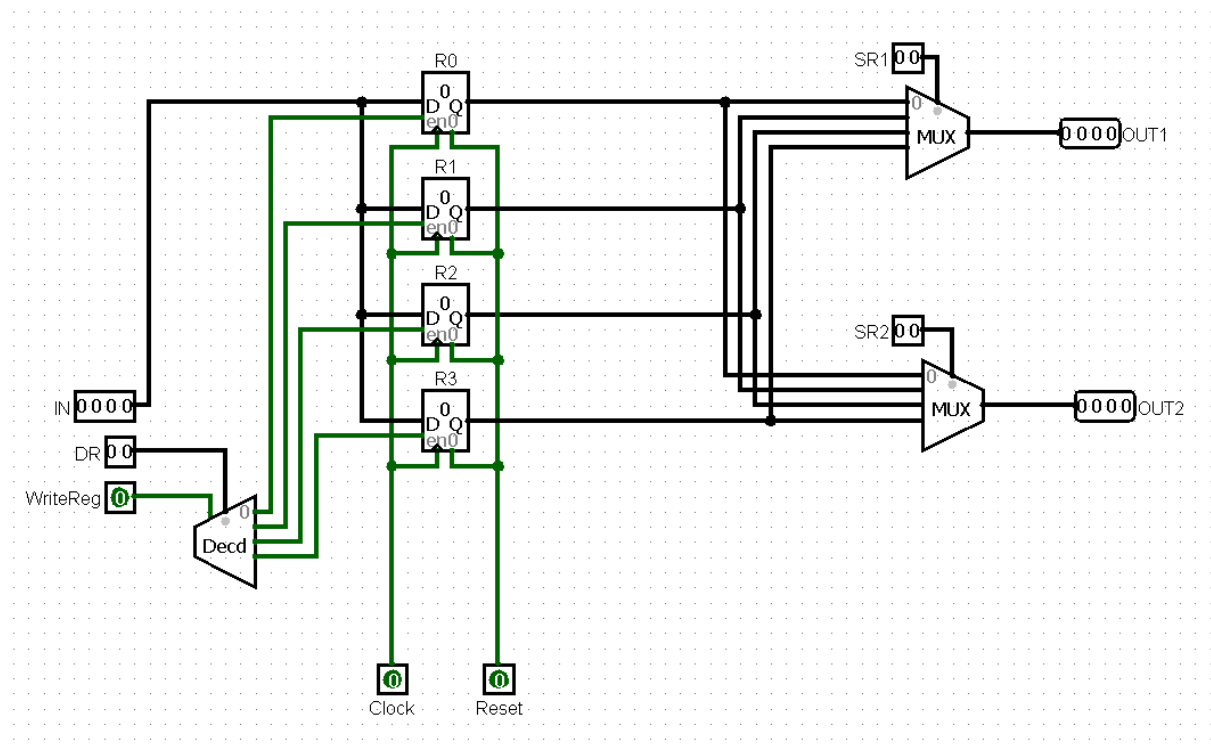

Question 3 : Mémoire ROM

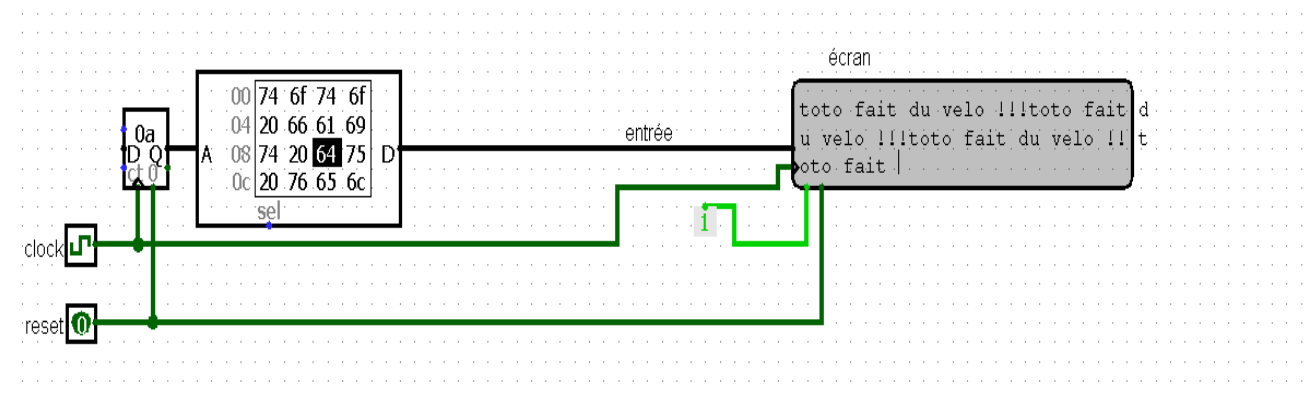

Question 3 : Unité arithmétique et logique

