

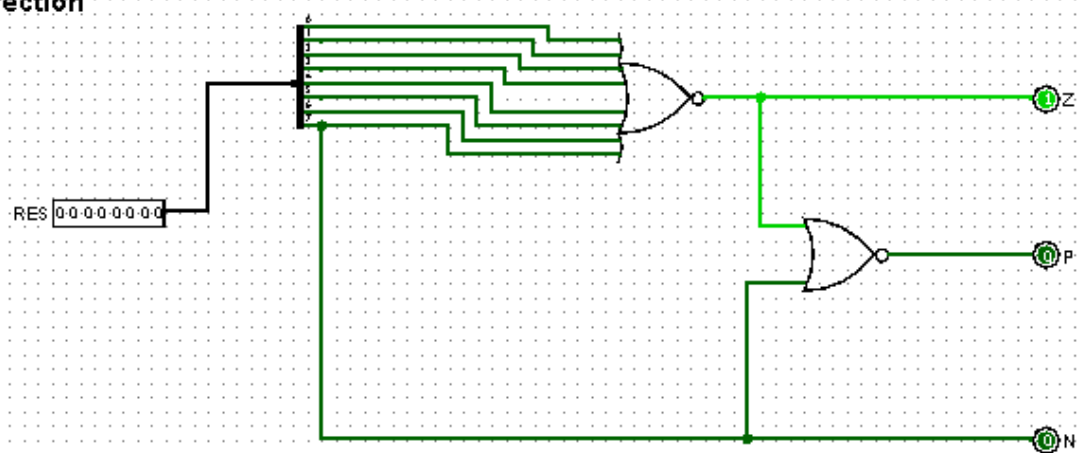


Correction

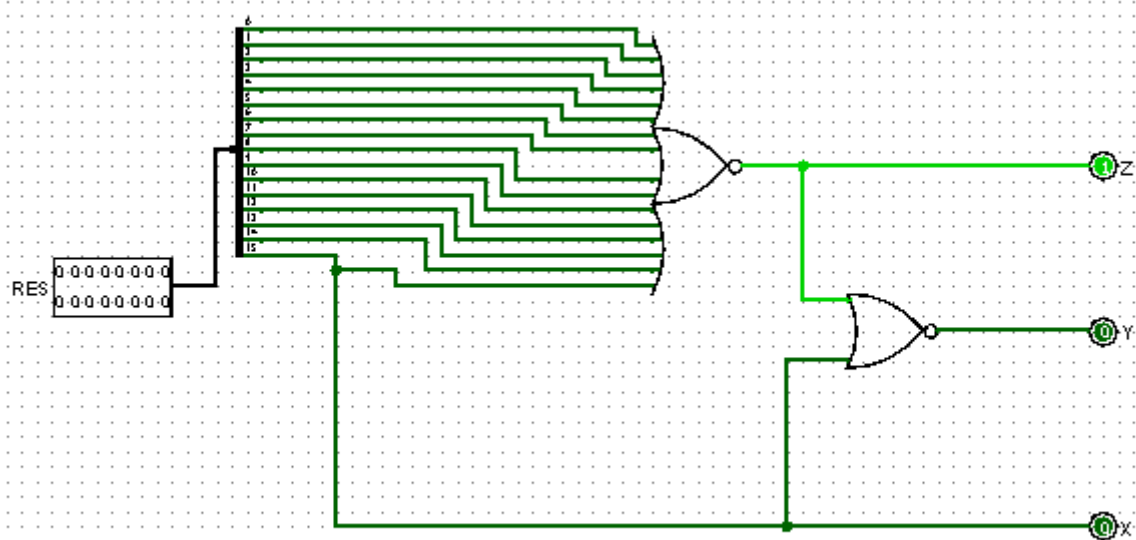





Correction

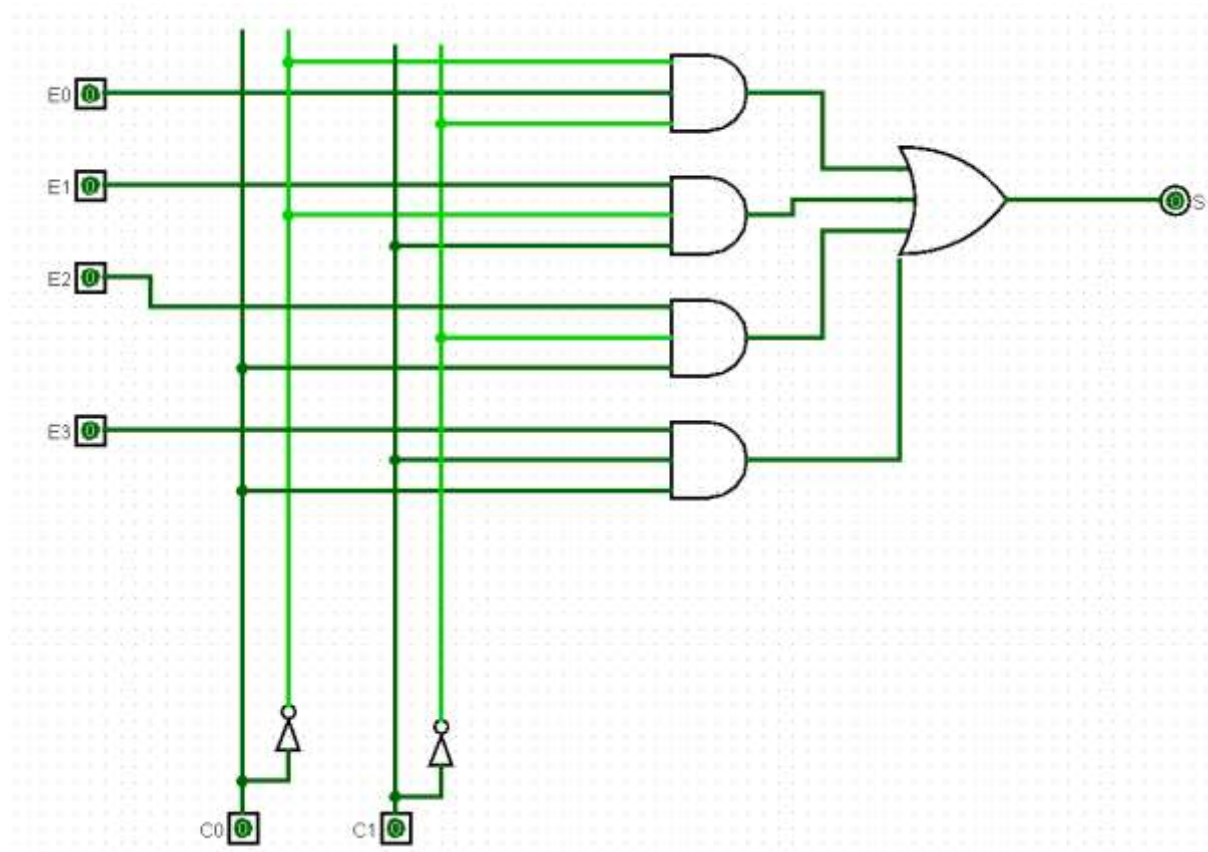





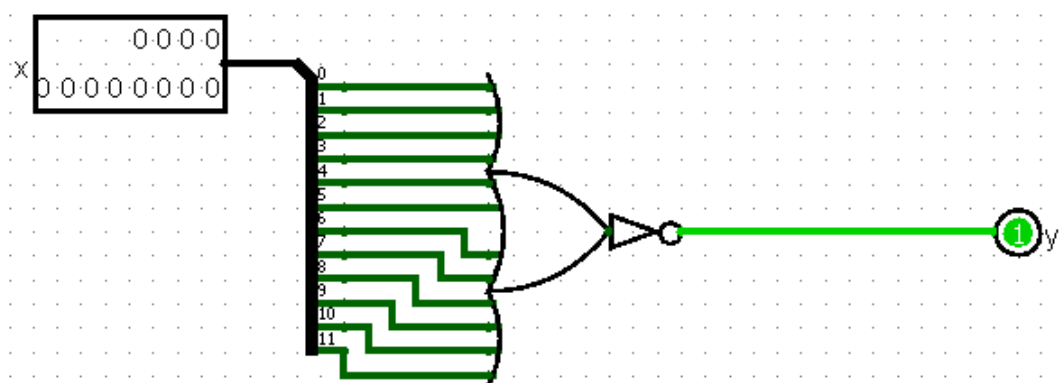
Un petit circuit à réaliser avec un splitter :



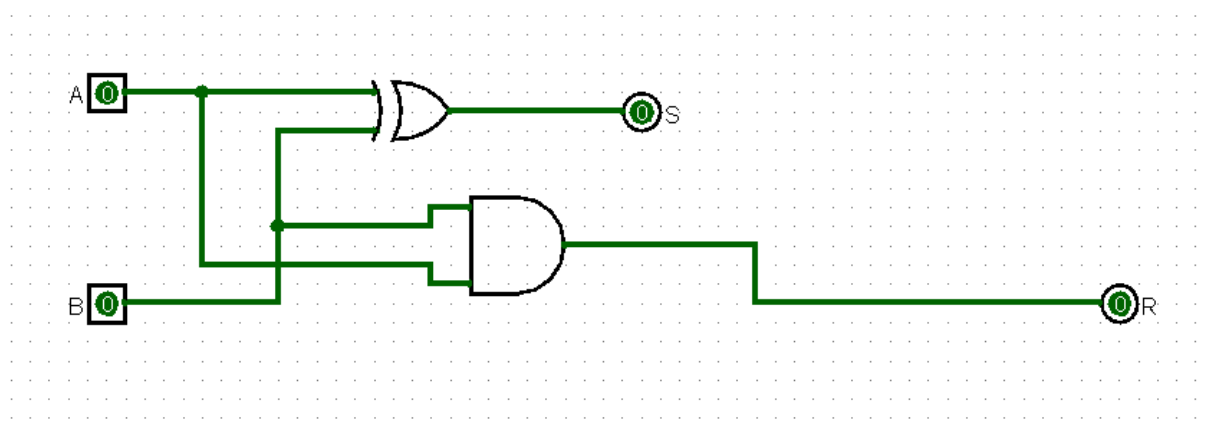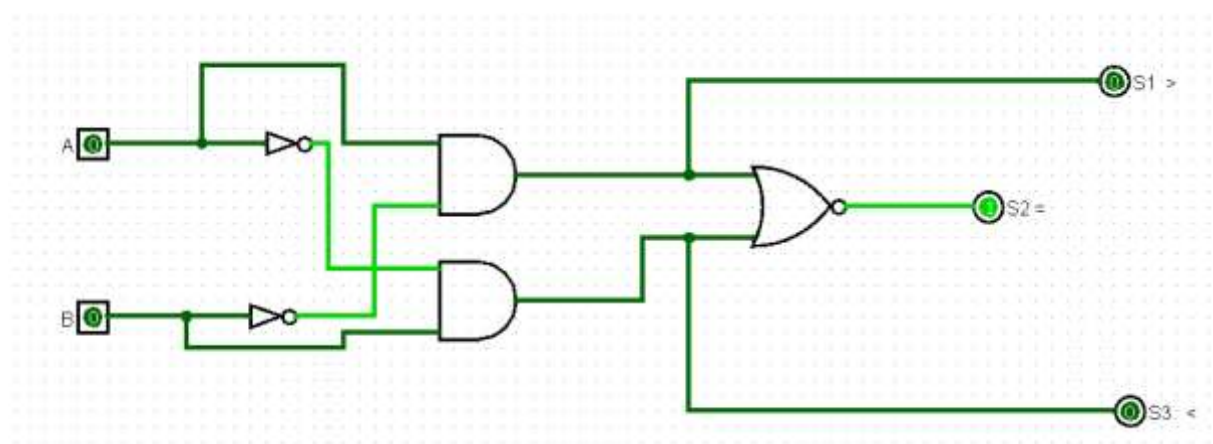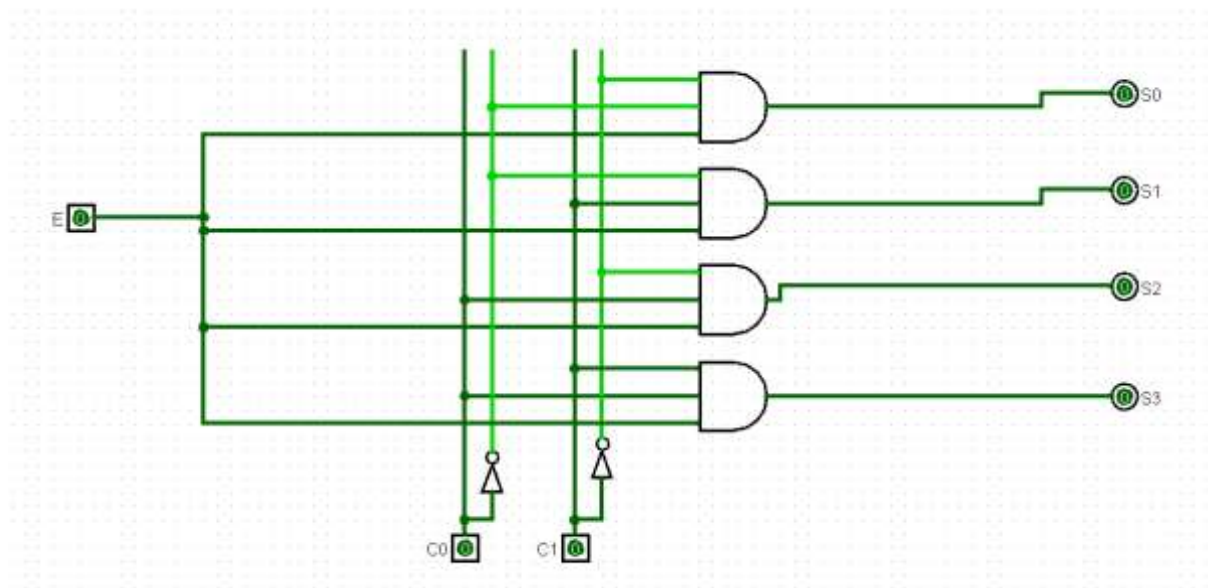


Correction

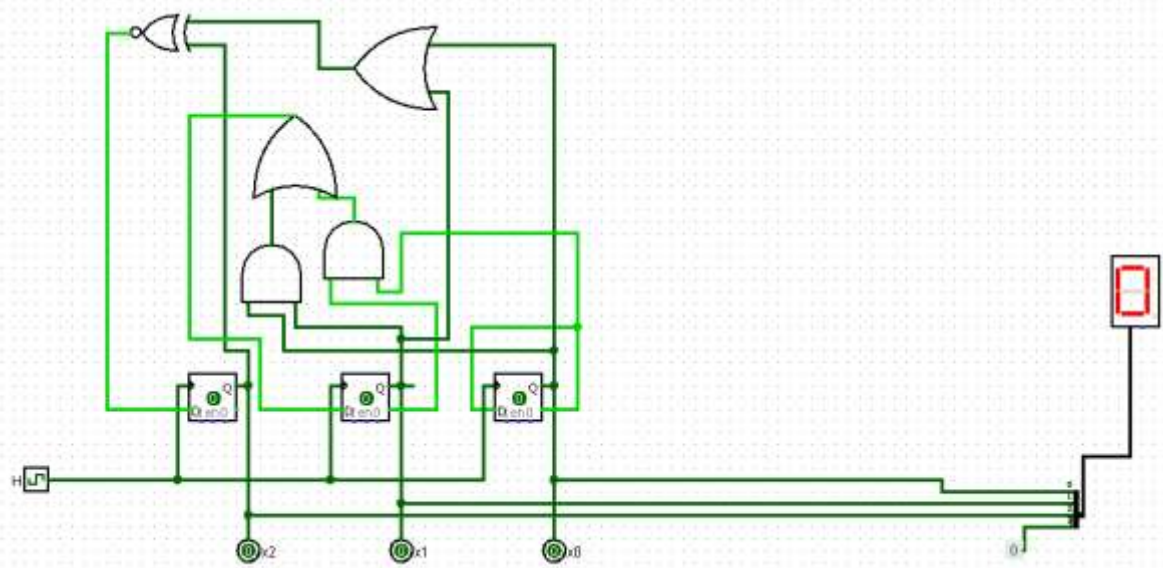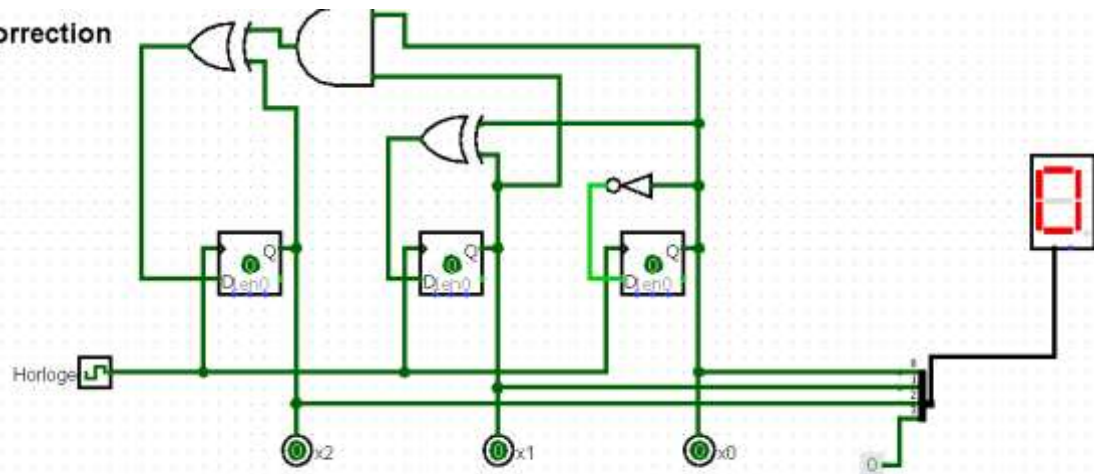


 

Correction

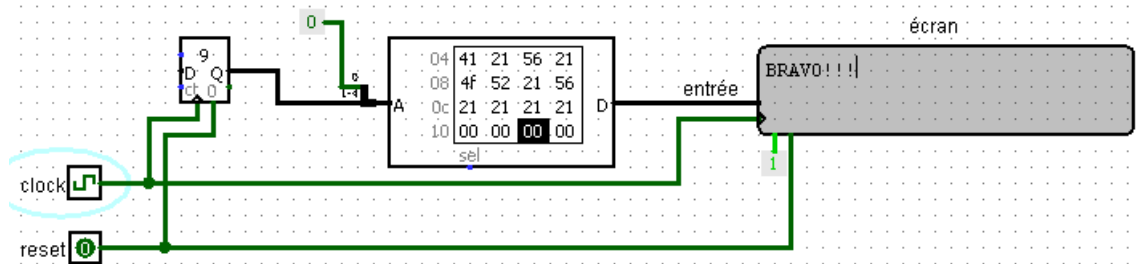

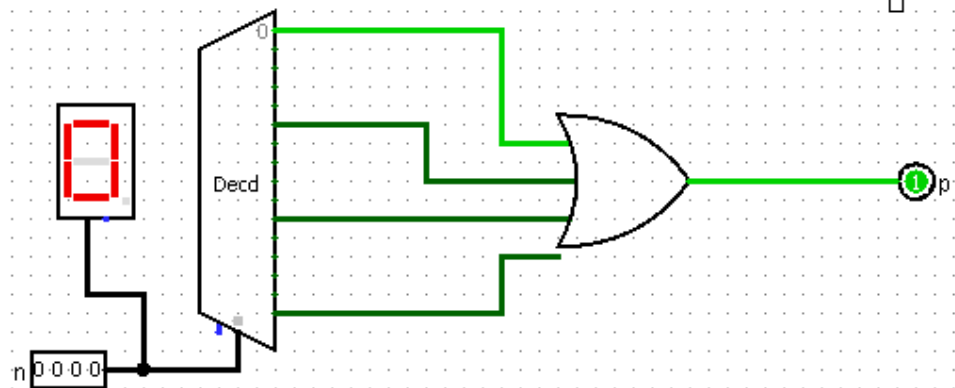- Un circuit combinatoire dans lequel la sortie p est à 1 ssi l'entier naturel de l'entrée n est divisible par 5. □



□ Un circuit combinatoire dans lequel la sortie p est à 1 ssi l'entier naturel de l'entrée n est divisible par 3. □

