
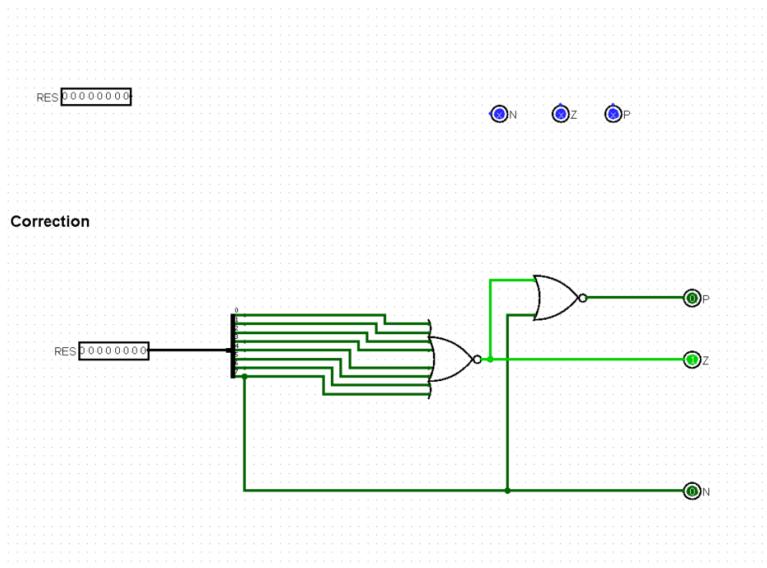



Exercice 1 :

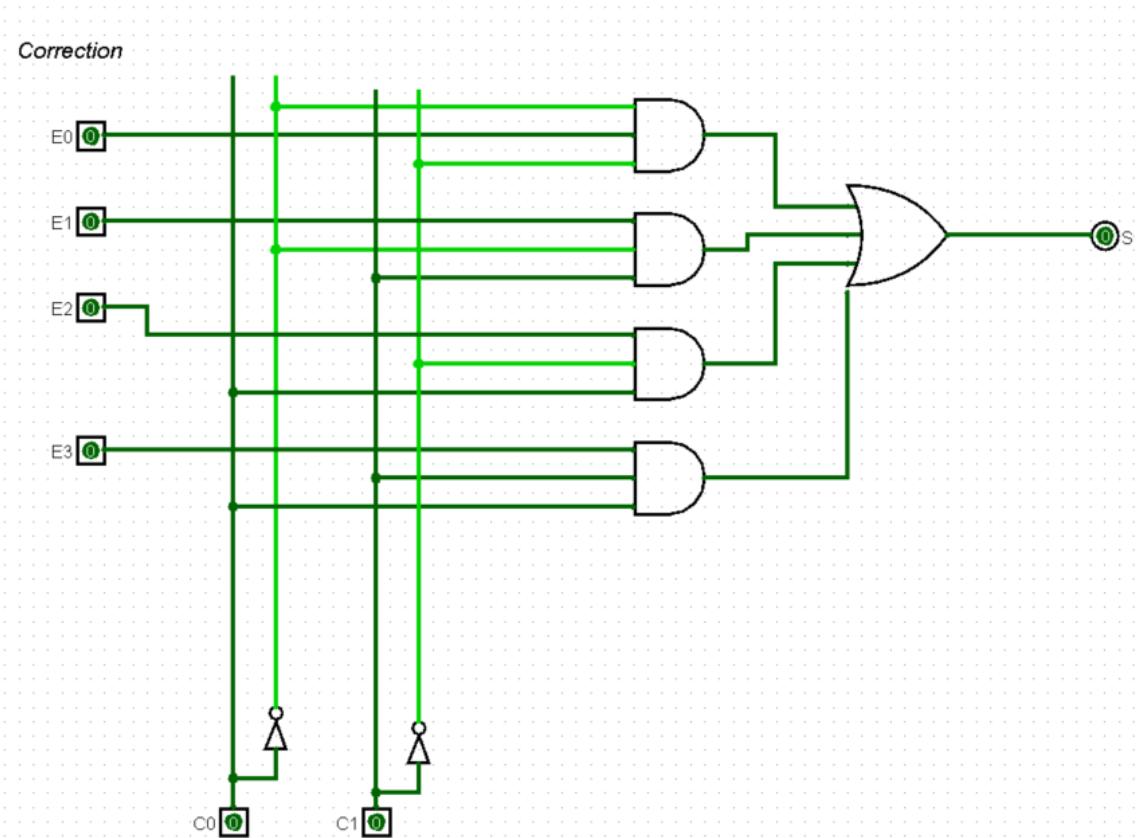

Exercice 2 :



Exercice 3:

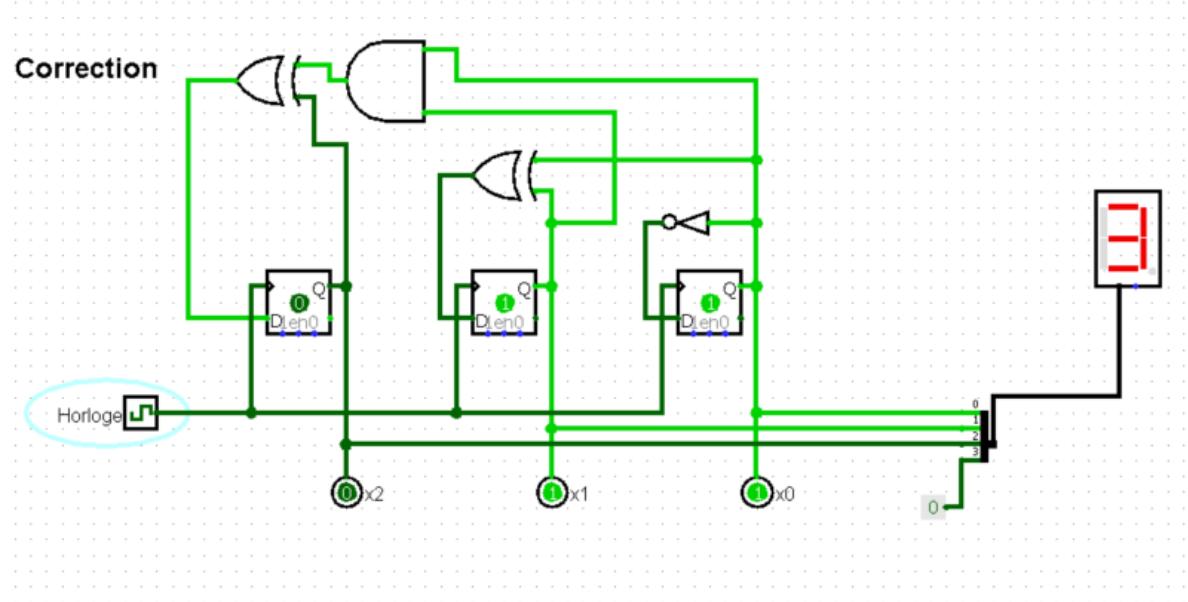

Exercice 4 :

Un circuit combinatoire dans lequel la sortie p est à 1ssi l'entier naturel de l'entrée n est divisible par 5.

